

# 11 直流稳压电源


## 11.1 概述

## 11.2 单相整流电路

## 11.3 滤波电路


## 11.4 稳压电路

2007年12月13日星期四

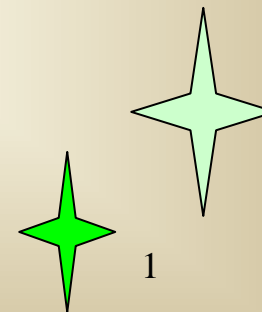

# 11.1 概述

## 直流电源的组成

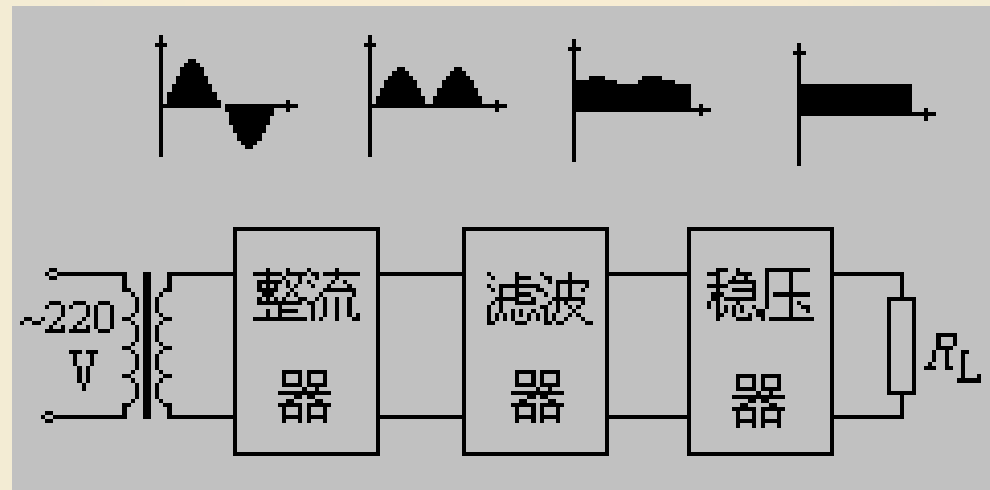

**变压器**：交流降压；

**整流器**：将交流电变为单向脉动的电压；

**滤波器**：减少波形脉动，使波形平滑；


**稳压器**：负载变化或电网波动时使输出电压稳定。

# 11.2 单相整流电路


单相整流电路种类：

半波、全波、桥式、倍压等

# • 11.2.1 单相半波整流电路

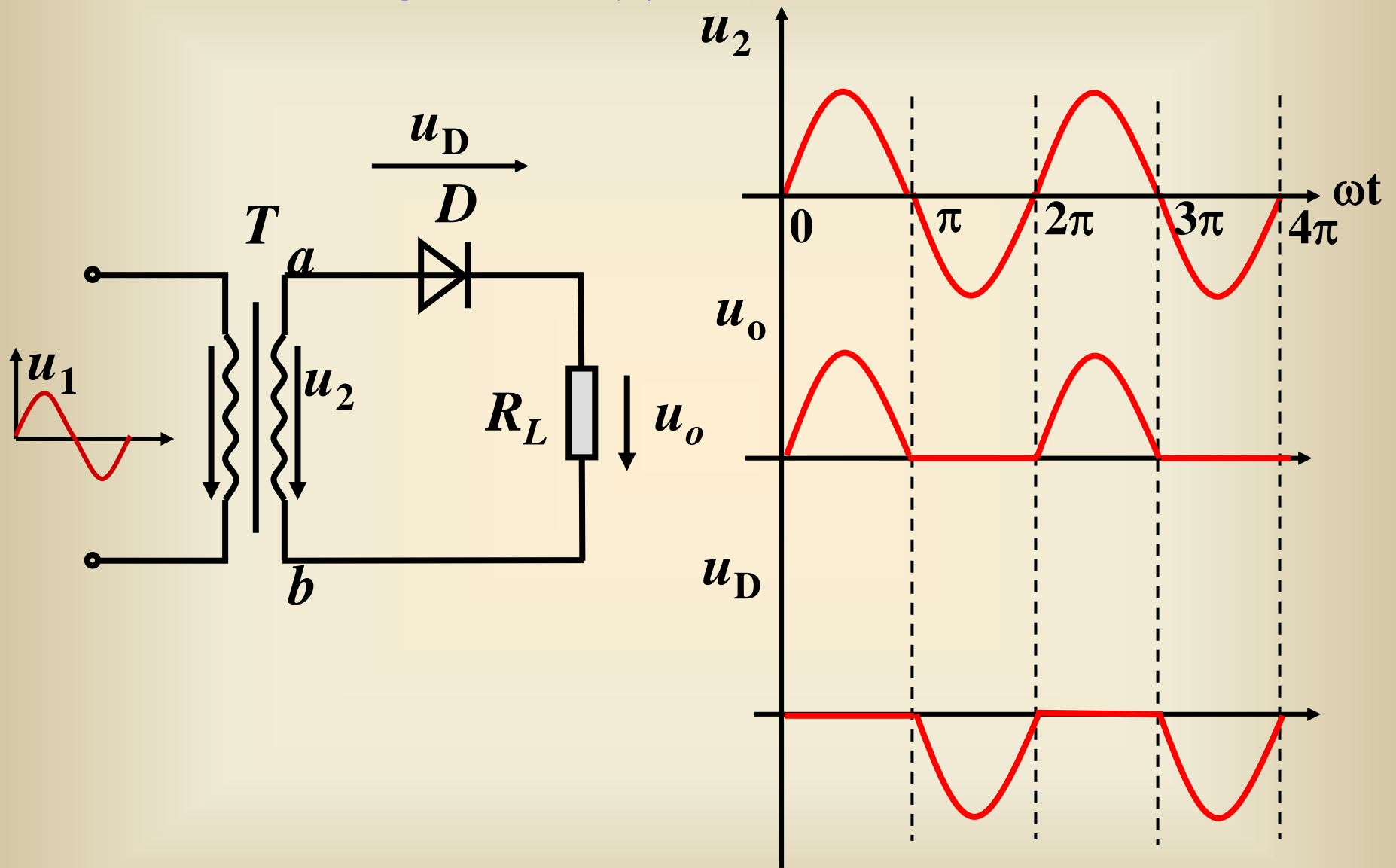

输出电压平均值 ( $U_o$ ), 输出电流平均值 ( $I_o$ ):

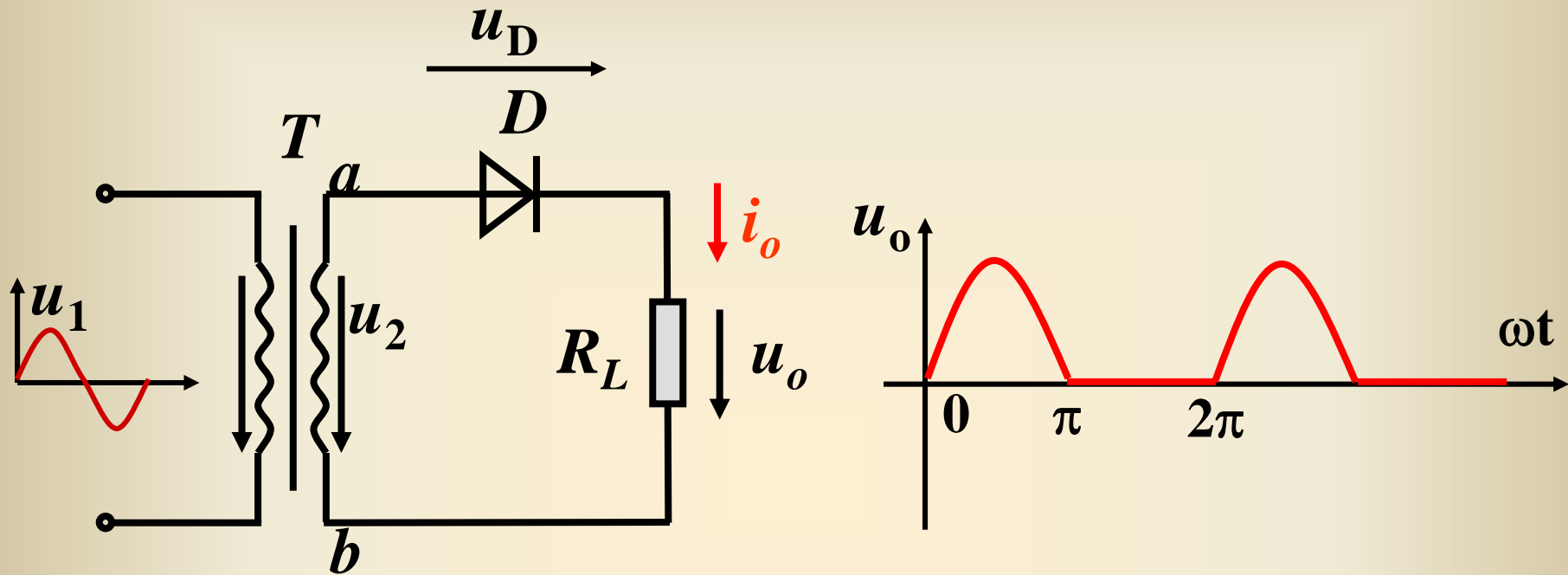


$$U_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_o d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} = 0.45U_2$$

$$I_o = U_o / R_L = 0.45 U_2 / R_L$$

$U_2$  为有效值


## 二极管上的平均电流及承受的最高反向电压：

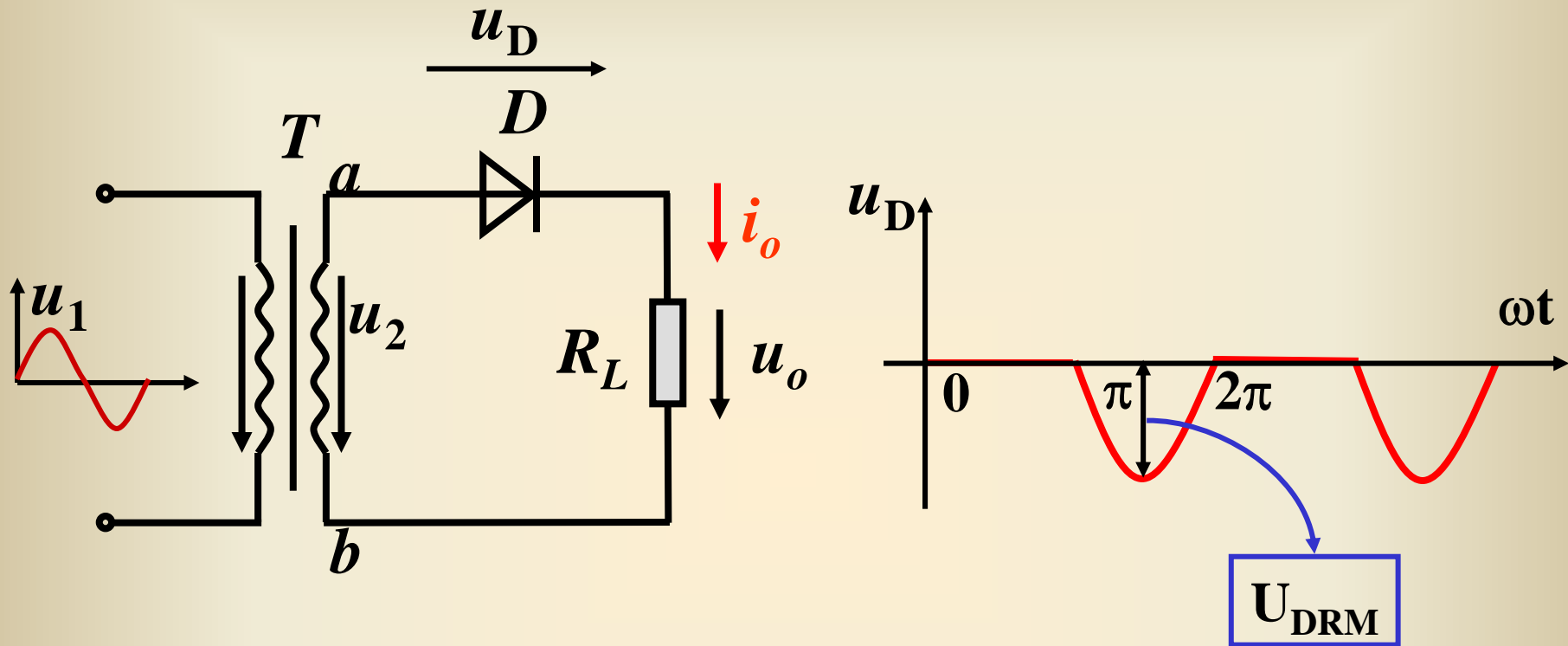

二极管上的平均电流： $I_D = I_O$

承受的最高反向电压： $U_{DRM} = \sqrt{2}U_2$

## • 11.2.2 单相全波整流电路

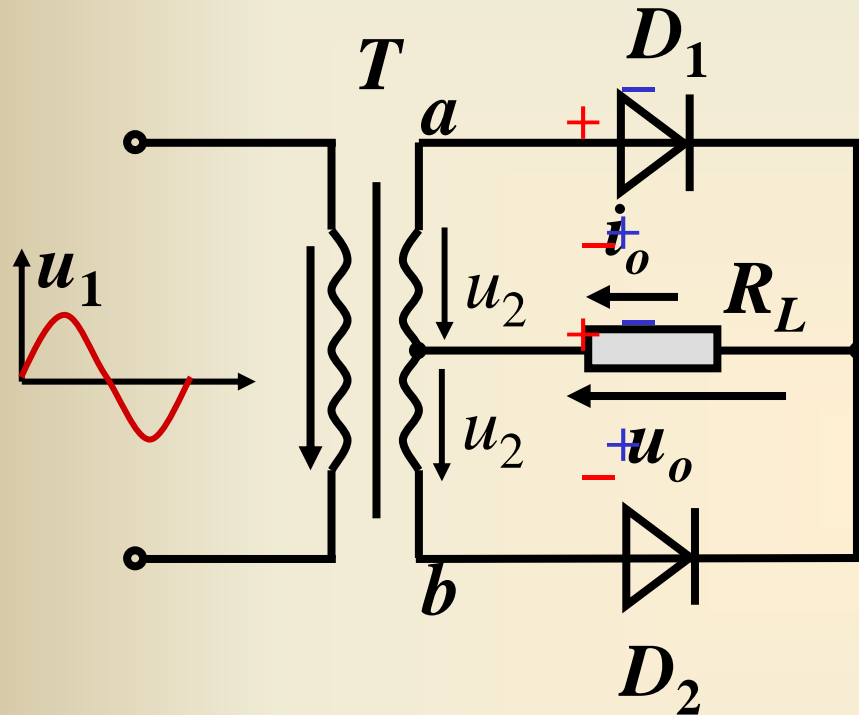


原理:

变压器副边中心抽头，  
感应出两个相等的电压 $u_2$

当 $u_2$ 正半周时， $D_1$ 导通，  
 $D_2$ 截止。


当 $u_2$ 负半周时， $D_2$ 导通，  
 $D_1$ 截止。

# 单相全波整流电压波形

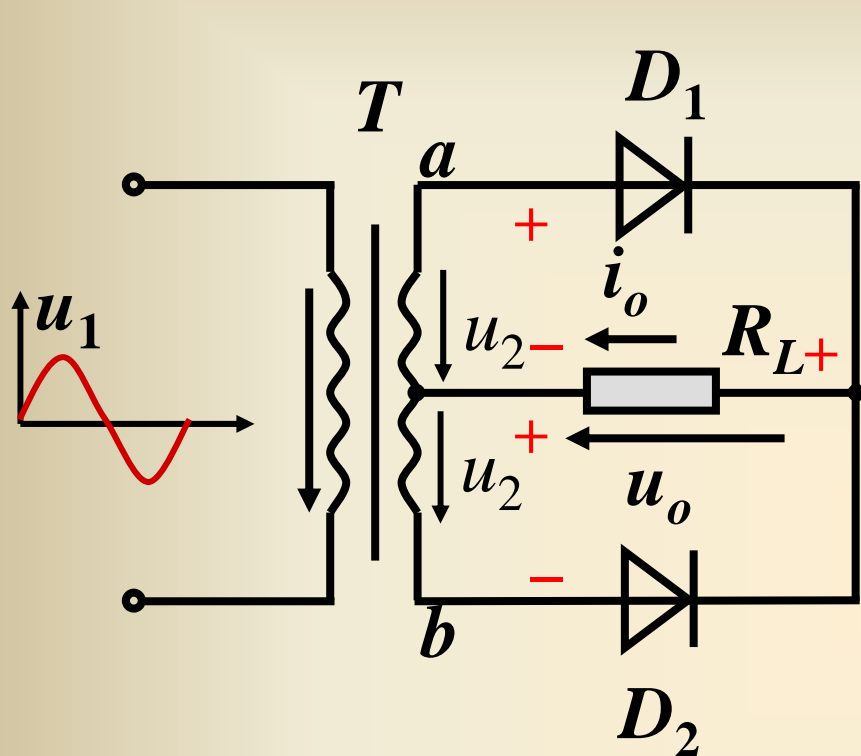



忽略二极管正向压降

$0 \sim \pi:$   
 $u_{D2} = 2u_2$

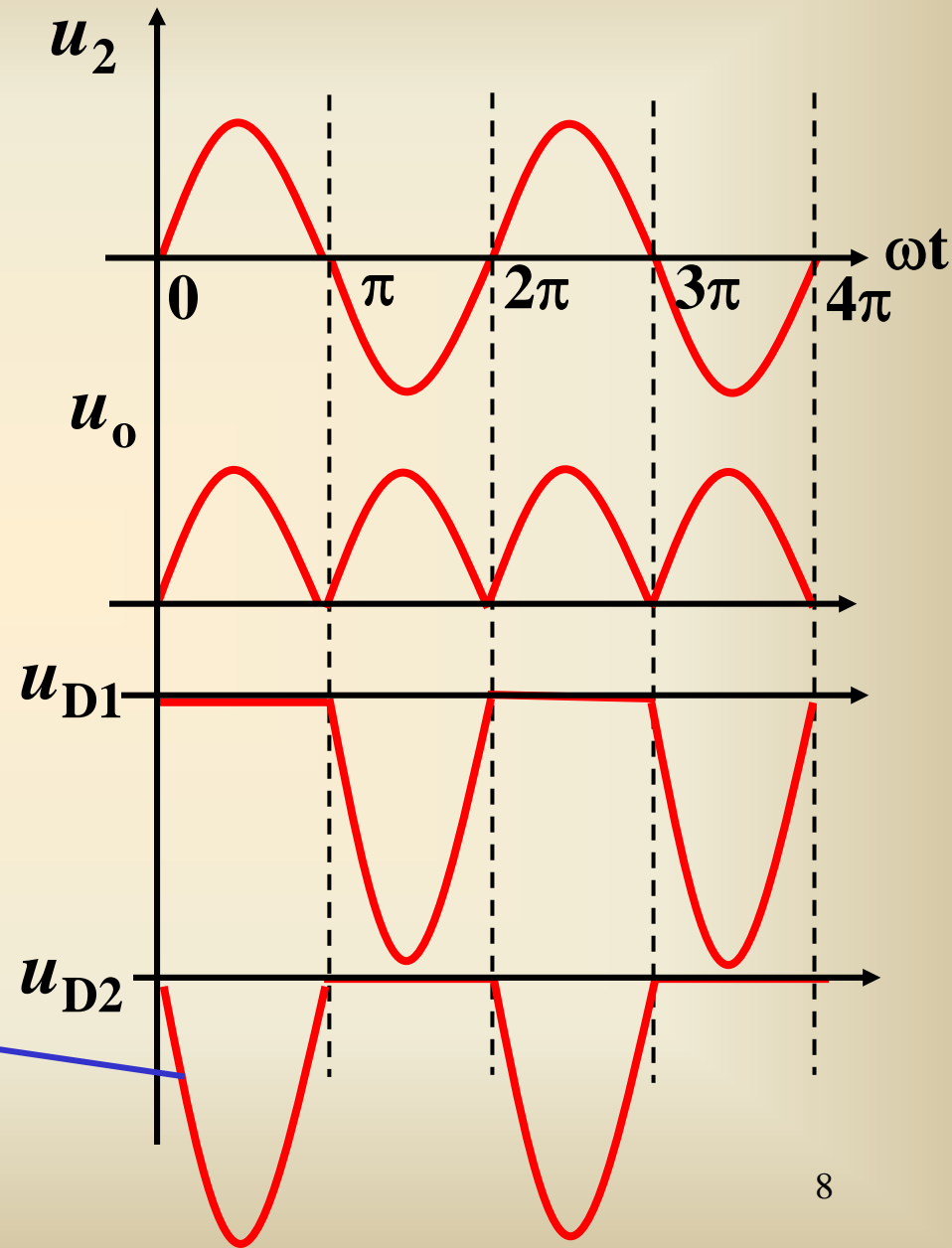




输出电压平均值 ( $U_o$ ), 输出电流平均值 ( $I_o$ ):

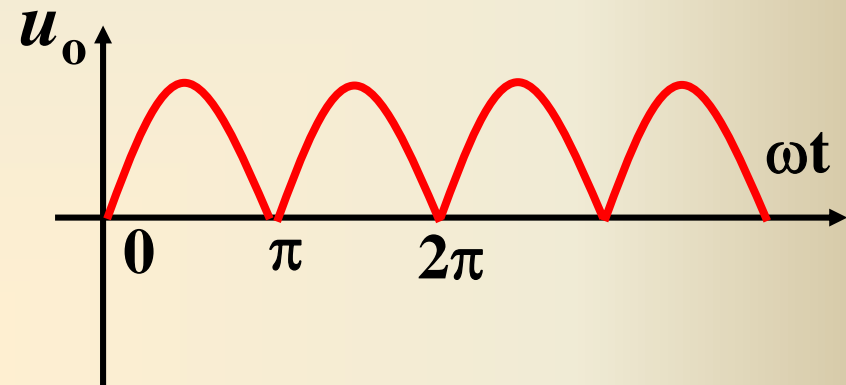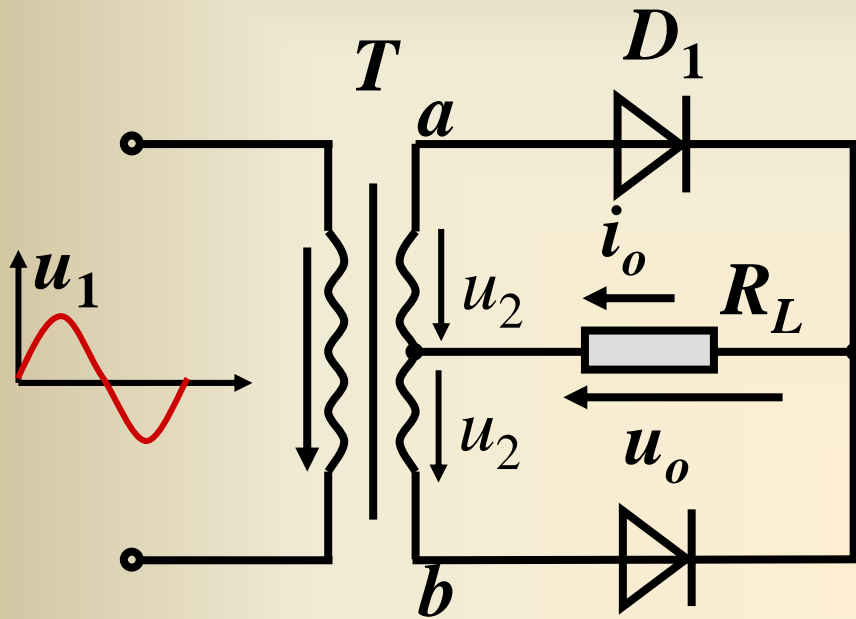

$$\begin{aligned}
 U_o &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} u_o d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{2\sqrt{2} U_2}{\pi} = 0.9 U_2
 \end{aligned}$$

$$I_o = U_o / R_L = 0.9 U_2 / R_L$$

二极管上的平均电流及承受的最高反向电压:

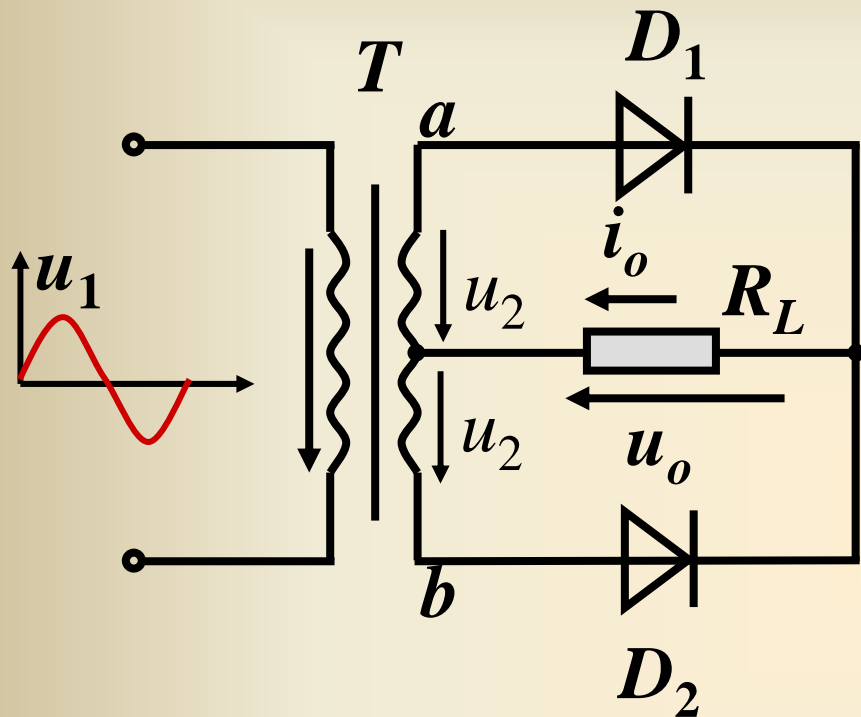


二极管上的平均电流:

$$I_D = \frac{1}{2} I_o$$


二极管承受的最高反向电压:

$$U_{\text{DRM}} = 2\sqrt{2}U_2$$

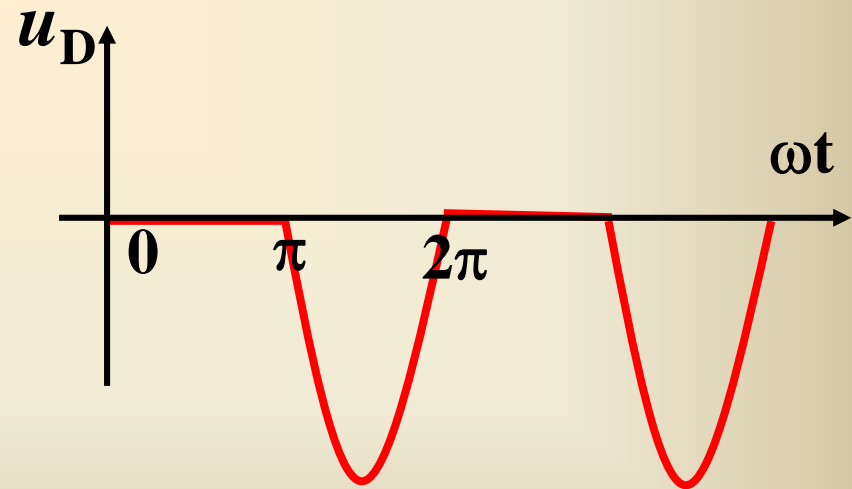


# 11.2.3 单相桥式整流电路

组成：由四个二极管组成桥路

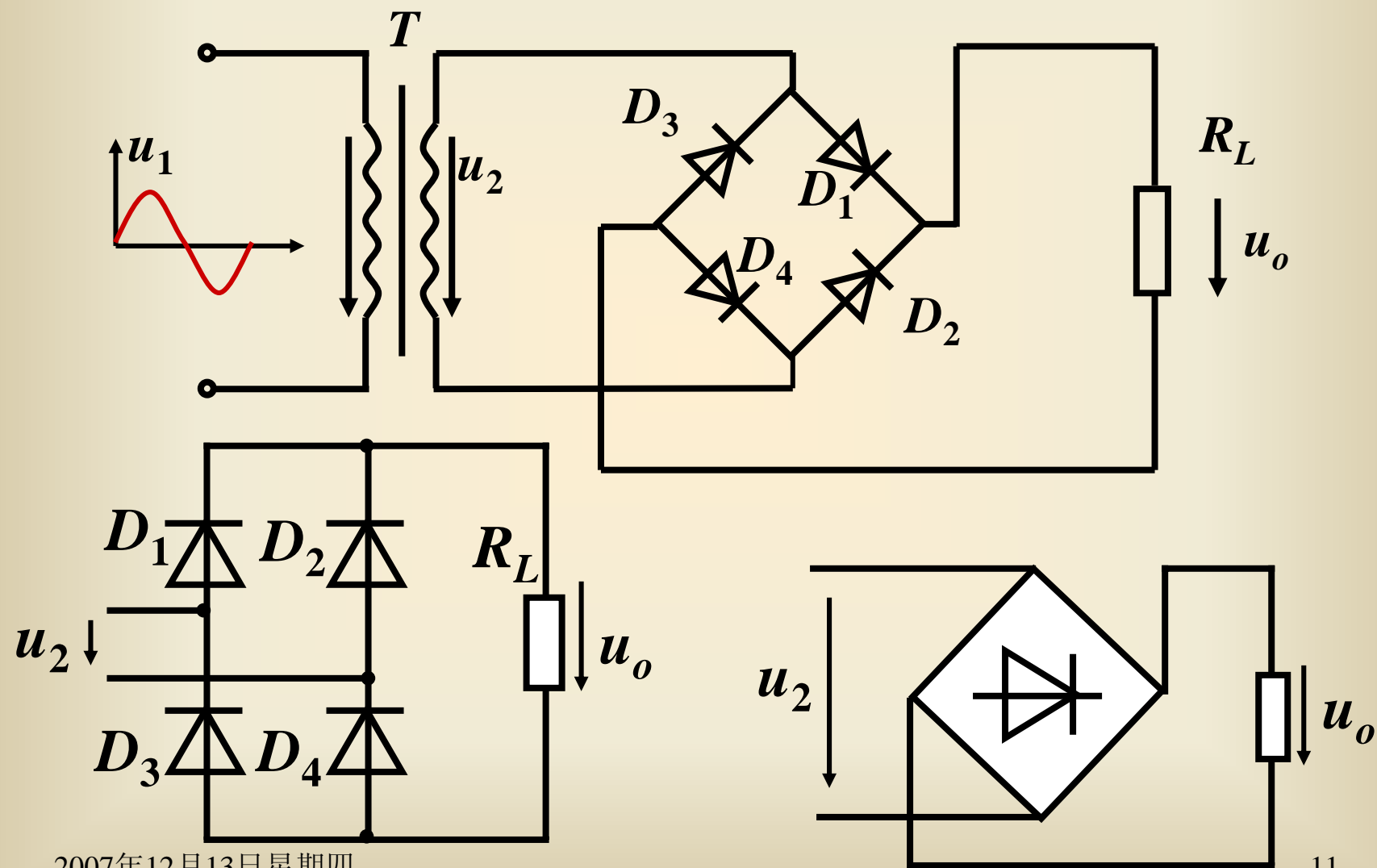


## $u_2$ 正半周时电流通路

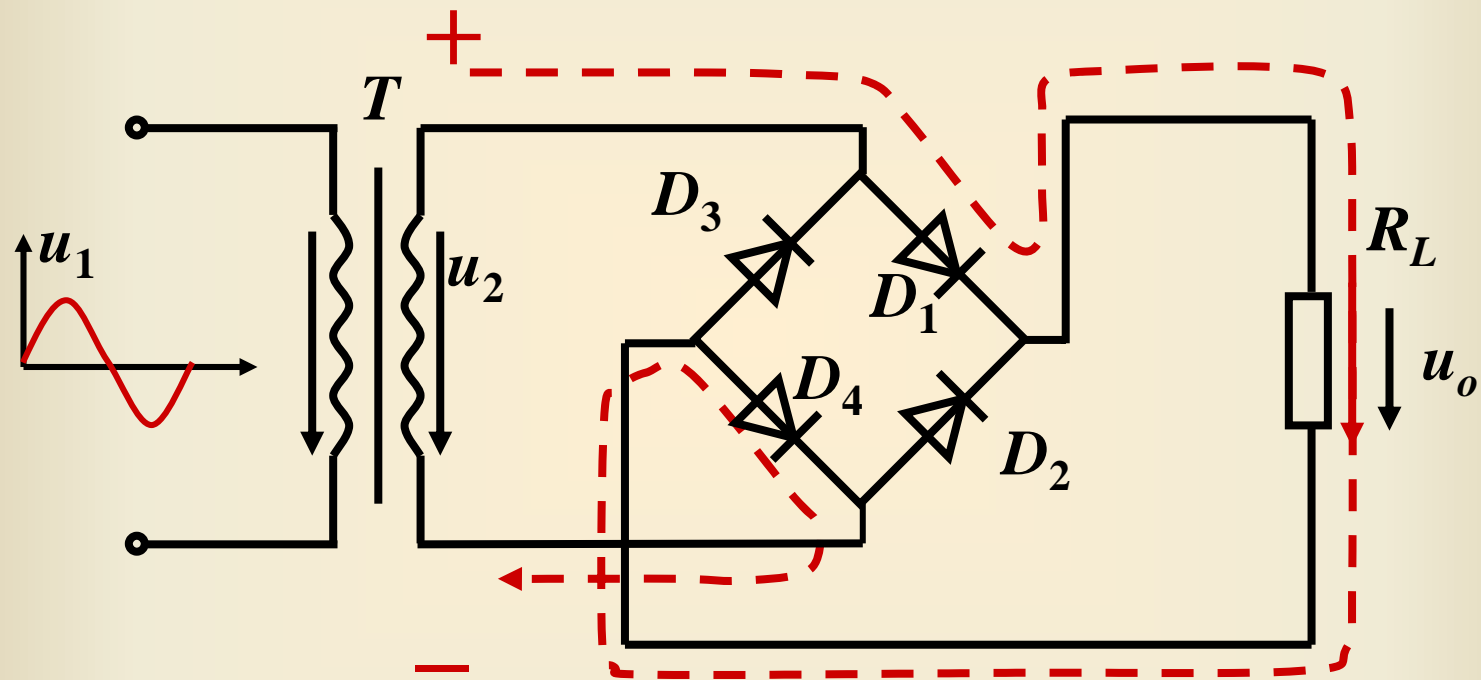


$D_1$ 、 $D_4$ 导通， $D_2$ 、 $D_3$ 截止

## $u_2$ 负半周时电流通路

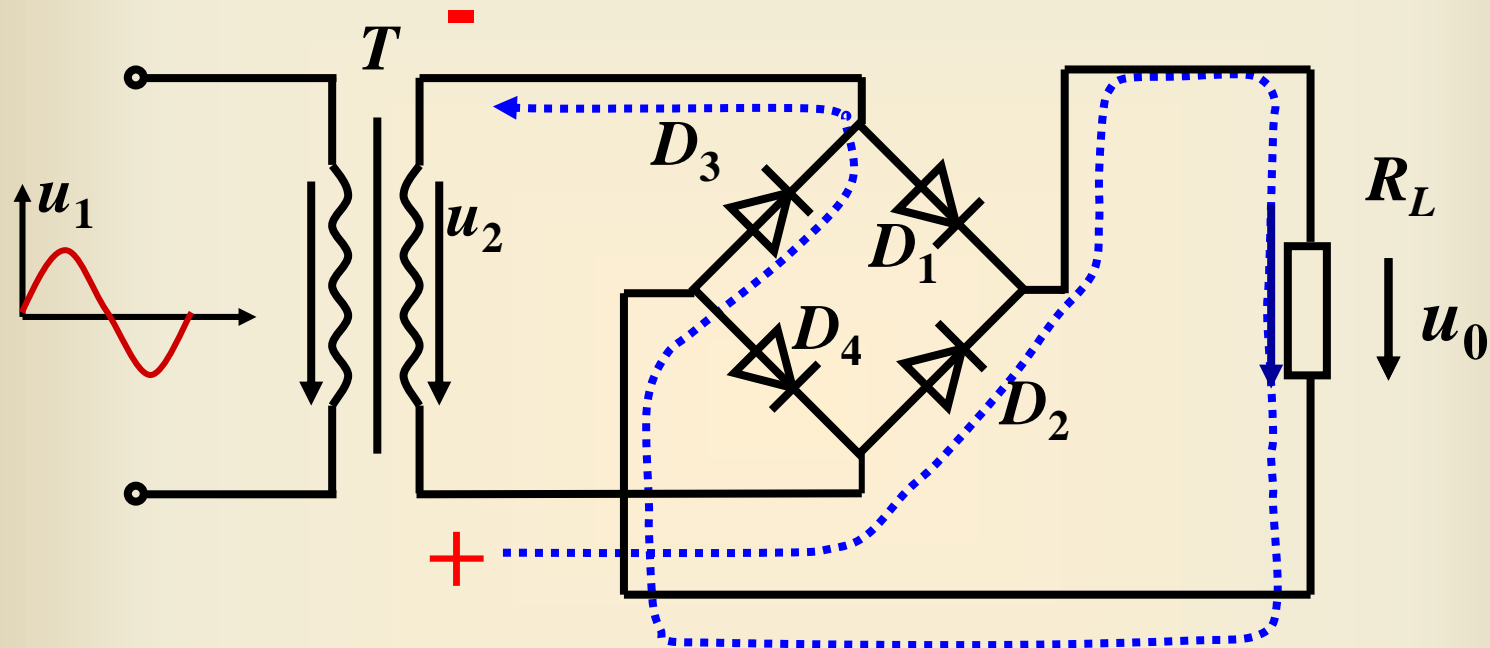


$D_2$ 、 $D_3$  导通， $D_1$ 、 $D_4$  截止

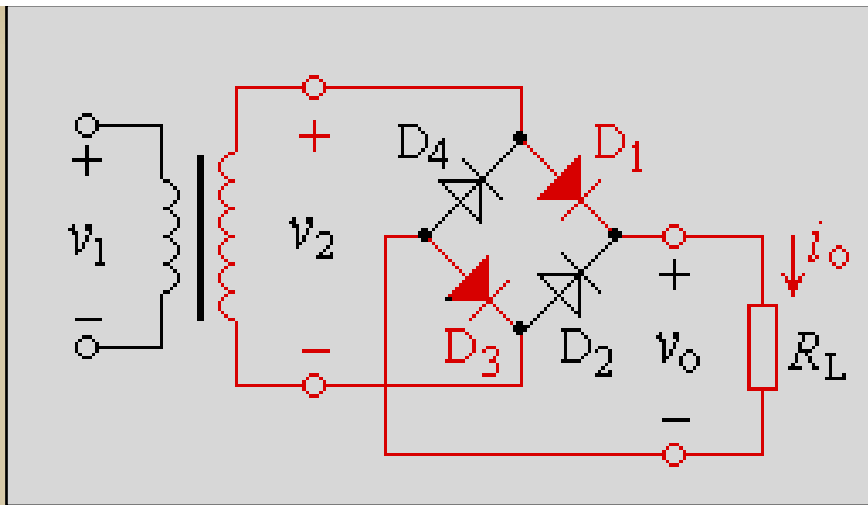

正半周


负半周

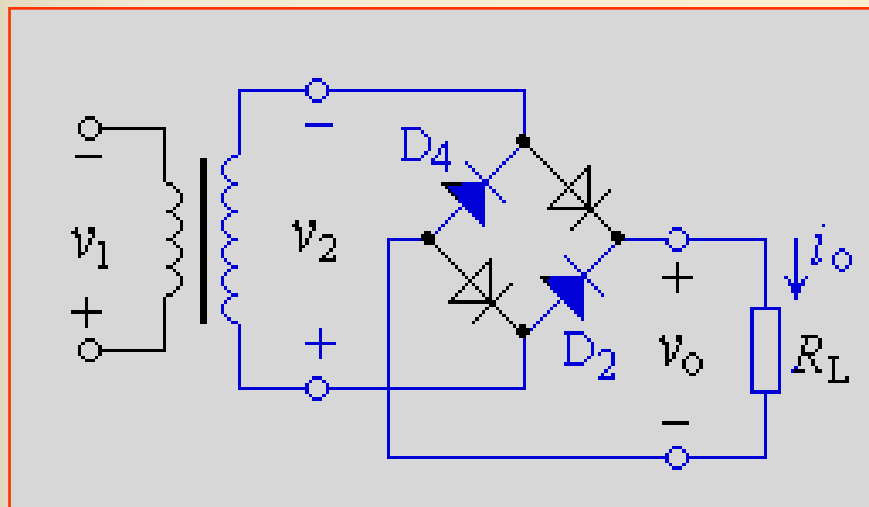

(a) 桥式整流电路

## (1) 工作原理


利用二极管的单向导电性

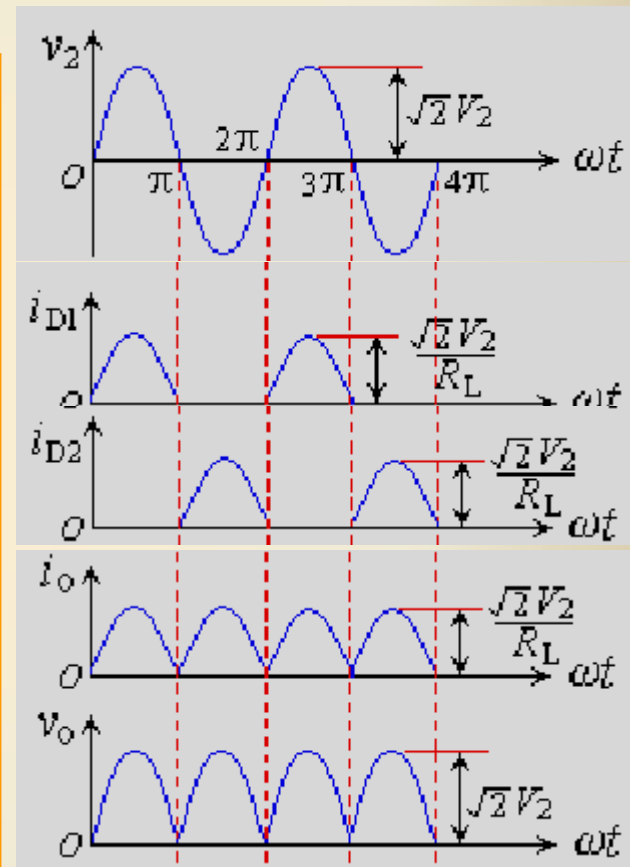

(b) 波形图
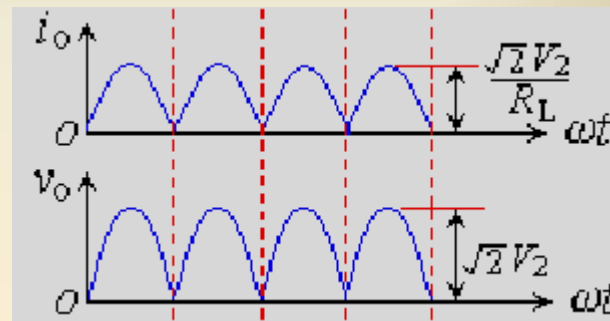
## (2) 参数计算 —— 输出与D

输入（交流）—用有效值( $V_2$ )；  
输出（交直流）—用平均值；  
整流管正向电流—用平均值；  
整流管反向电压—用最大值。



输出平均电压为

$$V_O = V_L = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}V_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 = 0.9V_2$$

流过负载的平均电流为

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{0.9V_2}{R_L}$$

流过二极管的平均电流为

$$I_D = \frac{I_L}{2}$$

二极管所承受的最大反向电压

$$V_{Rmax} = \sqrt{2}V_2$$

## 脉动系数S:

最低次谐波的幅值与平均值的比值

将输出电压做傅里叶分解：此时谐波分量中的最低次谐波幅度最大

$$v_O = \sqrt{2}V_2 \left( \frac{2}{\pi} - \frac{4}{3\pi} \cos 2\omega t - \frac{4}{15\pi} \cos 4\omega t + \dots \right)$$

$$S = \frac{4\sqrt{2}V_2}{3\pi} \bigg/ \frac{2\sqrt{2}V_2}{\pi} = \frac{2}{3} = 0.67$$




### (3) 负载特性曲线




是指输出电压与负载电流之间的关系曲线

$$V_O = f(I_O)$$


曲线的斜率代表了整流电路的内阻

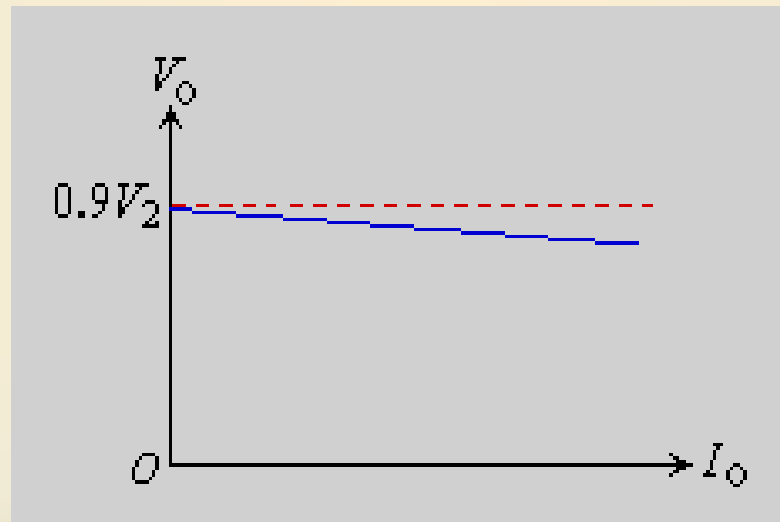

# 集成硅整流桥：

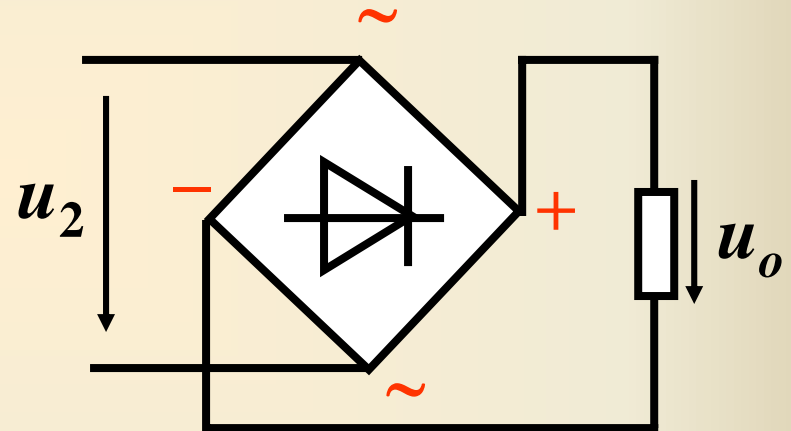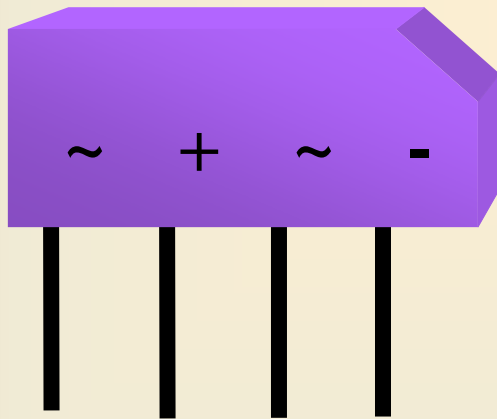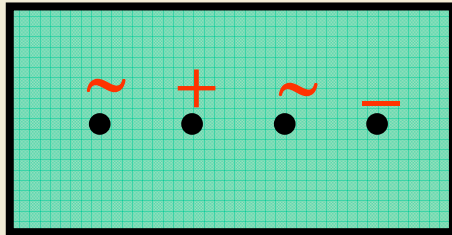


## • 11.2.4 单相倍压整流电路

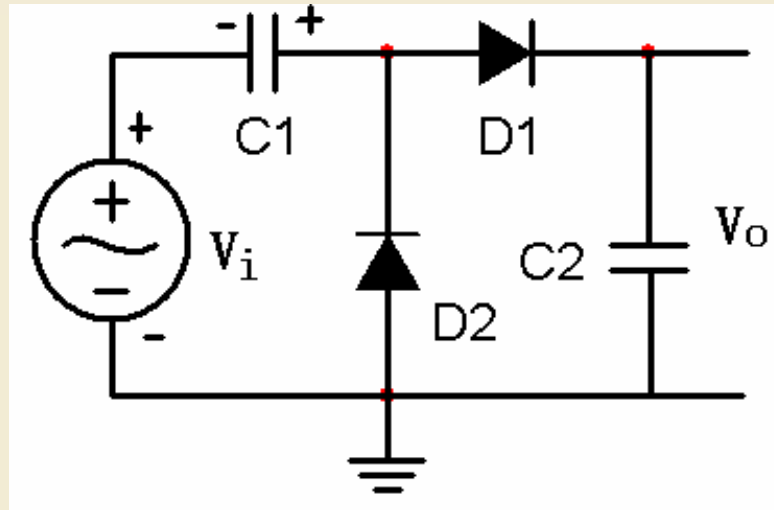


负半周：D2导通，C1上电压为 $V_i$ ，右正左负


正半周：D1导通，为C2充电，充电电压为C1上电压 $+V_i$

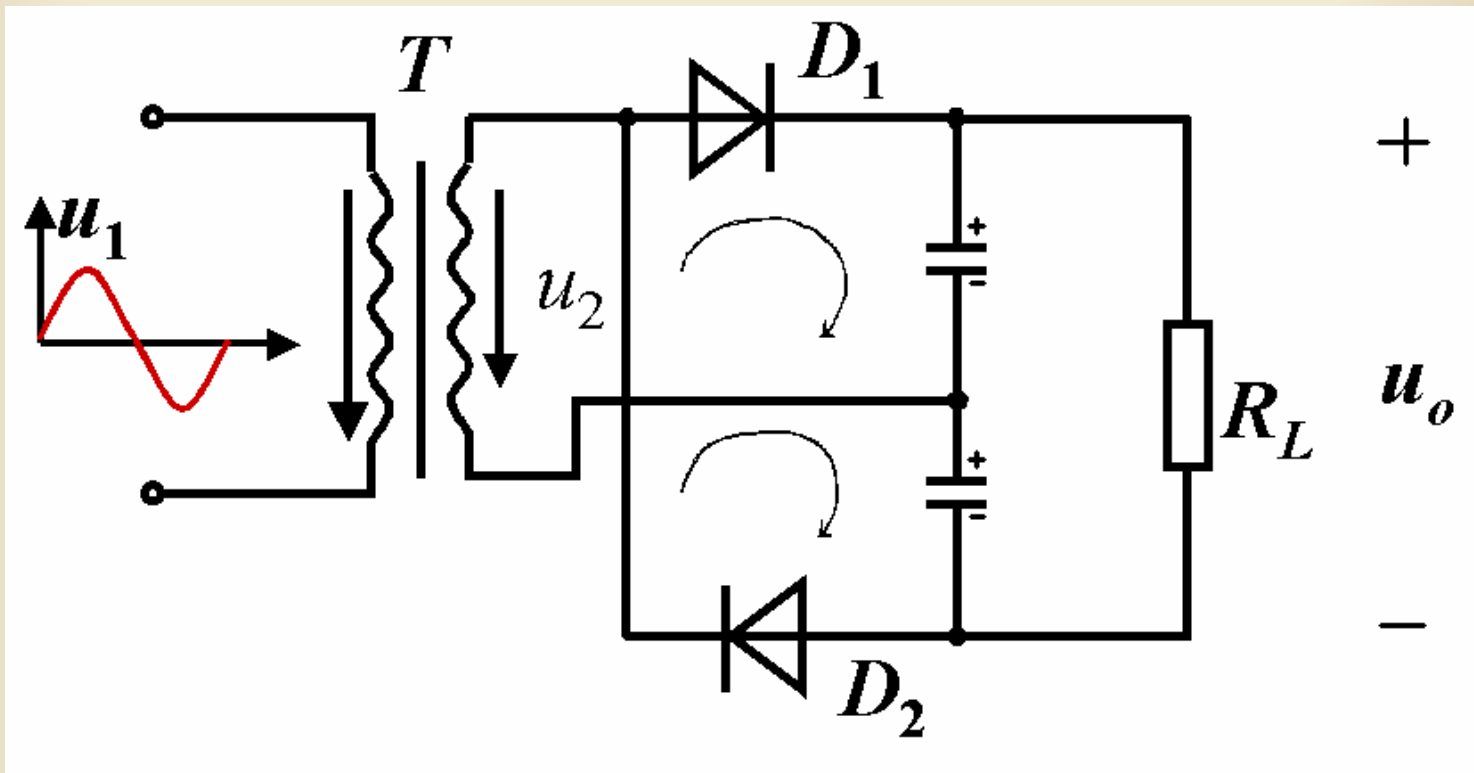

# 11.3 滤波电路

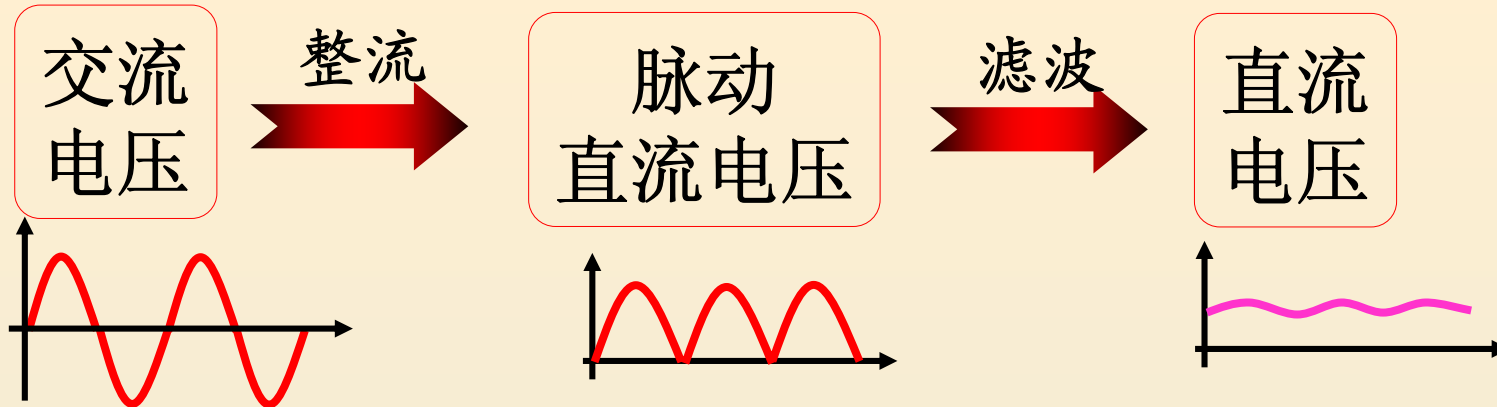

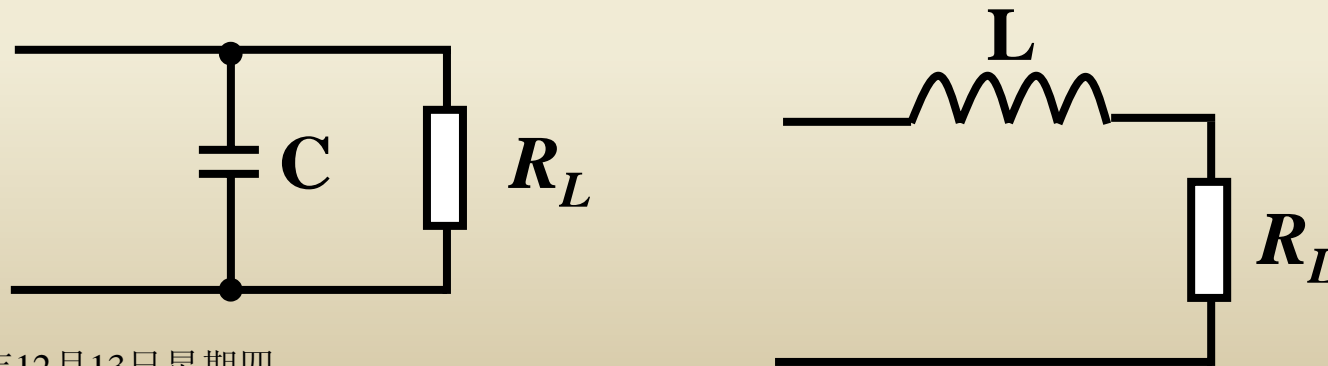滤波电路的结构特点: 电容与负载  $R_L$  并联, 或电感与负载  $R_L$  串联。




## 11.3.1 电容滤波电路


### (1) 滤波的基本概念

利用电抗性元件**储能**作用


### (2) 电容滤波电路

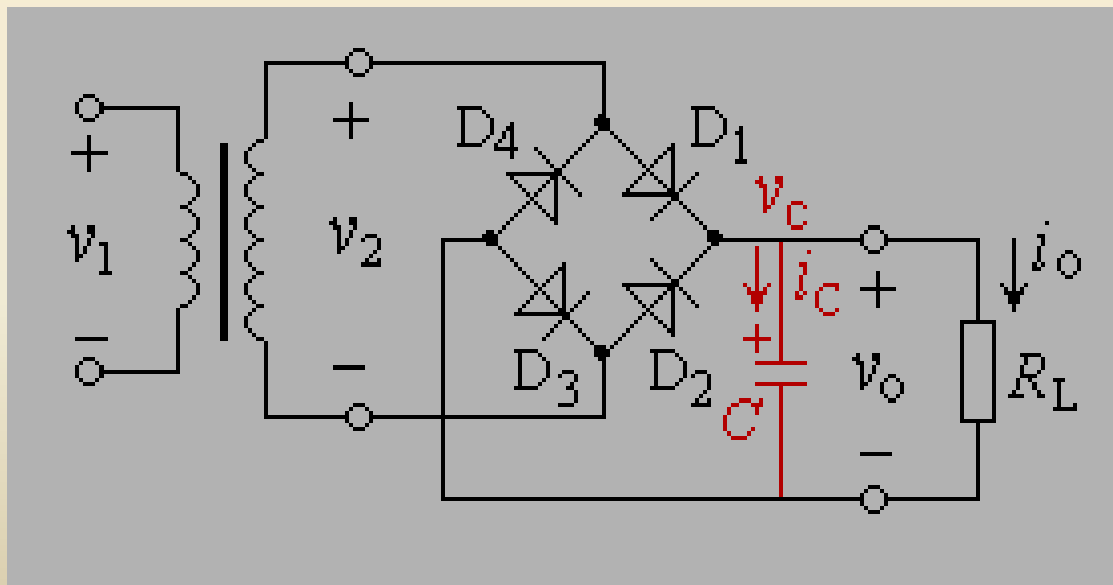


### (3) 滤波原理

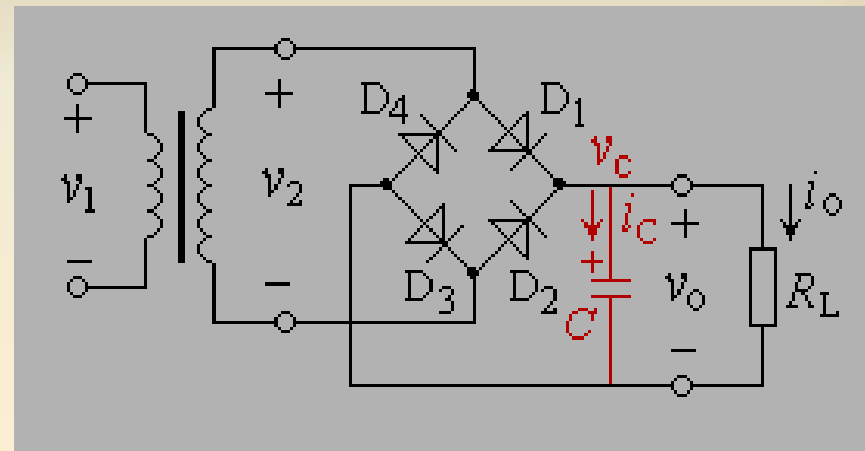

$R_L C$  变化?

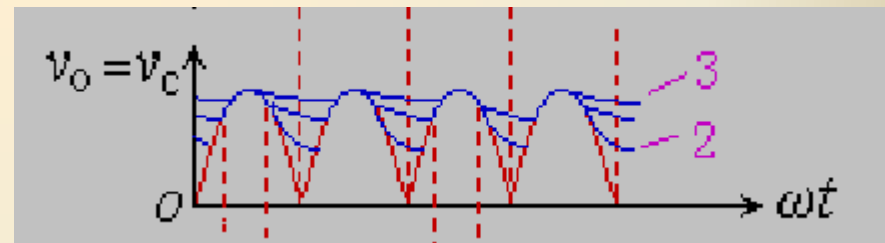

滤波波形变化

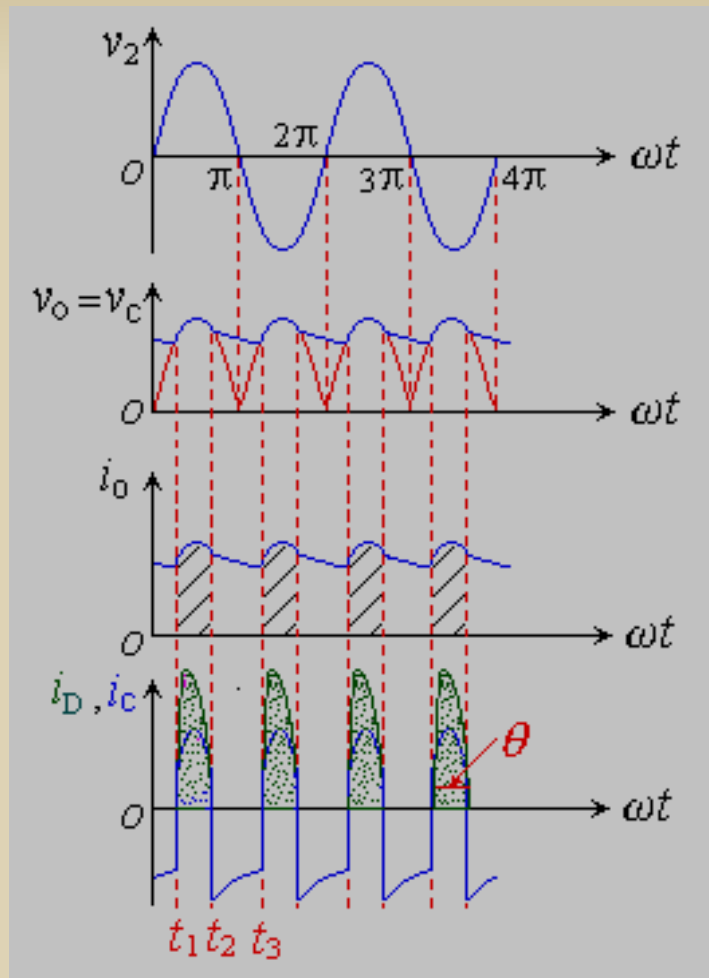


电容滤波波形图


## (4) 参数计算

当C选择合适时:

$$V_o \approx 1.2V_2$$

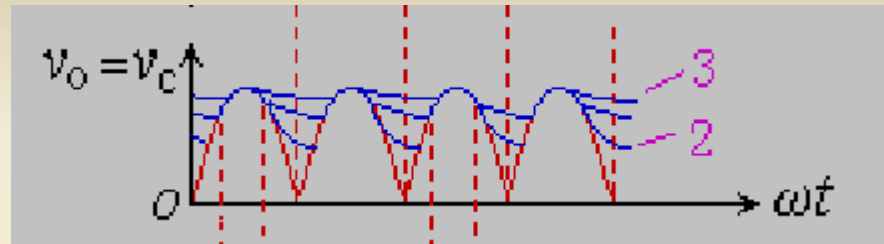

(5) 外特性 (负载特性) 适合于小电流 $R_L$

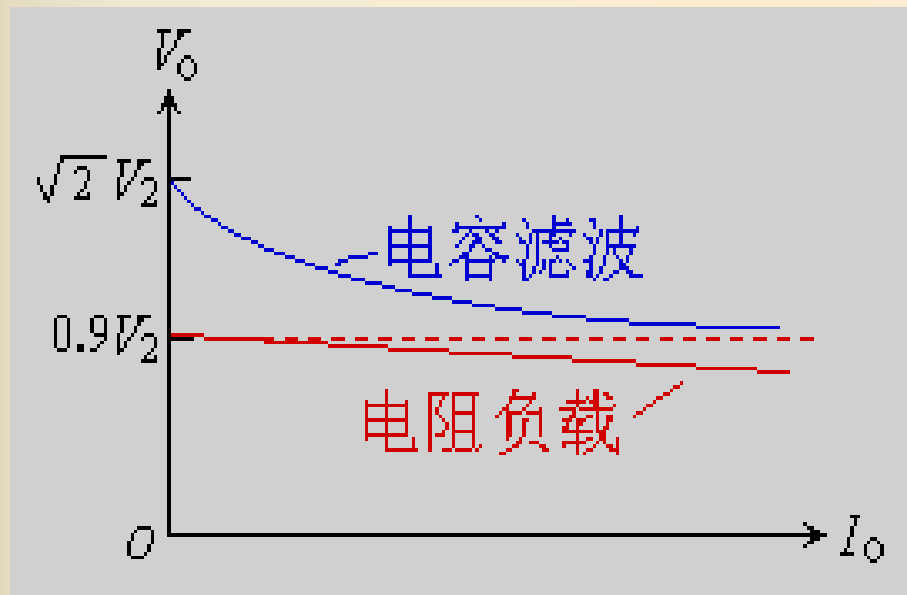

$$R_L = \infty \quad , \quad V_o = \sqrt{2}V_2$$

$$C = 0 \quad , \quad V_o = 0.9V_2$$

选C条件:

$$\tau_d = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

$$V_o \approx 1.2V_2$$



# 11.4 稳压电路



## 11.4.1 稳压电路概述

## 11.4.2 硅稳压管稳压电路

## 11.4.3 线性串联型稳压电源

# 11.4.1 稳压电路概述

稳压电路的作用：

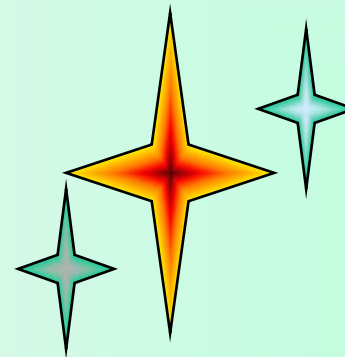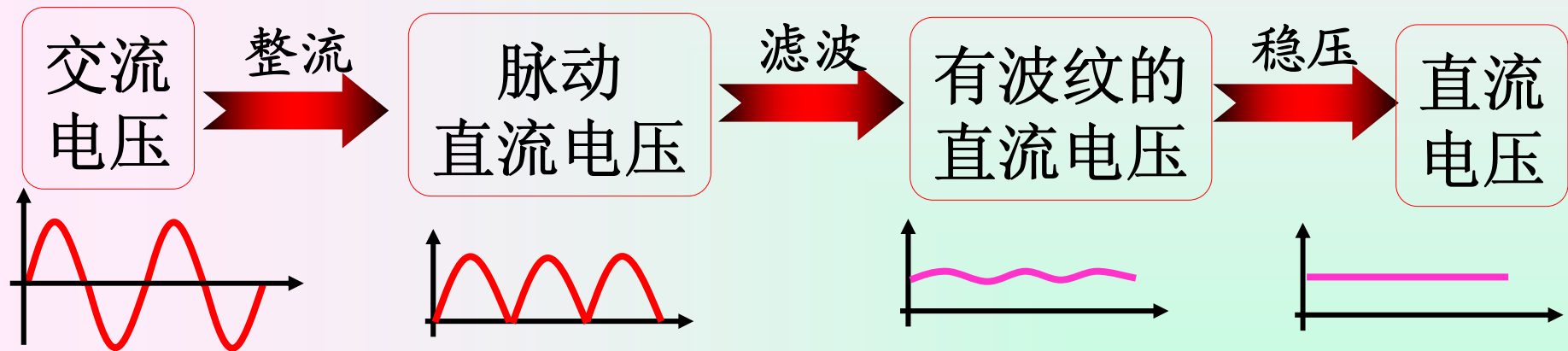

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/24510124000011123>