

最大负荷时，高压侧电压  $V_1=113\text{kV}$ ，中间电压

$$V' = V_1 - \frac{P_{\max}R + Q_{\max}X}{V_1} = 107.6$$

$$k^* = \frac{107.6 |6.0|}{110 |6.3|} = 1.027$$

最小负荷时，高压侧电压  $V_2=115\text{kV}$ ，中间电压

$$V' = V_1 - \frac{P_{\min}R + Q_{\min}X}{V_1} = 112.7$$

$$k^* = \frac{112.7 |6.6|}{110 |6.3|} = 0.98$$

取变比标幺值的平均值，得主变分接头应取 0 档。校验：

最大负荷时，低压侧电压  $V_2=107.6*6.3/110=6.16\text{kV}$

最小负荷时，低压侧电压  $V_2=112.7*6.3/110=6.45\text{kV}$

均满足要求。

3 单机无穷大系统，如图 3 所示，各元件参数已经标出。正常运行时( $t=0$ )，发电机通过  $X'd$  后暂态电势  $E'=1.2 \text{ p.u.}$ ，送出功率  $P_0=1.0$ ，无穷大母线电压  $V=1 \angle 0^\circ$ 。 $t=0\text{s}$  时，K 点发生三相短路，若在  $E'$  与  $v$  之间功角为 60 度时打开开关 B，故障消失，试问系统能否稳定。若能稳定，则发电机  $E'$  的最大摆角  $\delta_{\max}$  是多少？

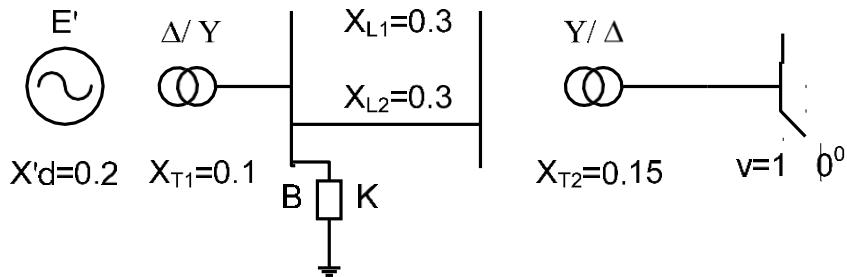


图 3

解：

$$X_{1\Sigma} = 0.2 + 0.1 + 0.15 + 0.15 = 0.6 = X_{3\Sigma}$$

$$P_{1m} = P_{3m} = \frac{E'V}{X_{1\Sigma}} = 2 \quad P_{2m} = 0 \quad \delta_0 = 30^\circ$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} P_0 d\delta = \frac{\pi}{6} < 1 + \sqrt{3} - \frac{\pi}{2} = \int_{\pi/3}^{5\pi/6} (P_{3m} - P_0) d\delta$$


所以系统稳定。设最大功角为  $\delta_m$ ，

$$\int_{\pi/3}^{\delta_m} (2 \sin \delta - 1) d\delta = \frac{\pi}{6}, \text{ 即 } 1 - 2 \cos \delta_m - \delta_m + \frac{\pi}{6} = 0$$

以计算器用二分法解此方程得


$$\delta_m = 93^\circ$$

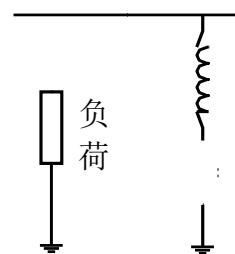4 变电站结构如图 4, 负荷为小线性负荷 (谐波源), 其产生的 5 次, 7 次, 12 次谐波电流均为 30A, 变电站短路容量为 500MVA。另, SB=100MVA, UB=115KV



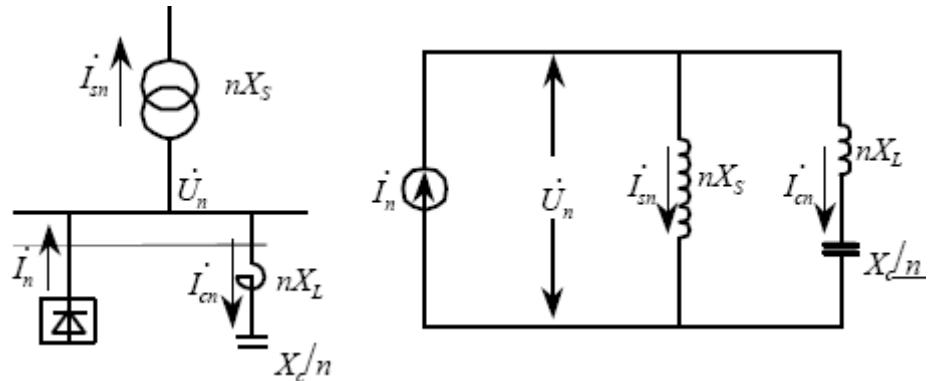- (1) 若变电站无并联电容补偿, 则其母线电压总畸变率为多少?
- (2) 若变电站有 15MVA (不是 MVAR?) 的并联电容补偿  $X_c$ , 而回路中无串联电抗  $XL=0$ , 则其母线电压总畸变率为多少?
- (3) 若变电站有 15MVA (不是 MVAR?) 的并联电容补偿  $X_c$ , 而回路中有 4% 的串联电抗  $XL=0.04X_c$ , 则其母线电压总畸变率为多少?

解:  $X_s^* = SB/SS = 100/500 = 0.2$ ,  $X_s = X_s^* Z_b = 0.2 * 115^2 / 100 = 26.45 \Omega$



(1) 无  $X_c$  时, 5 次谐波电压有效值:  $V_5 = I_5 * X_s * 5 = 30 * 26.45 * 5 = 3967.5V$

7 次谐波电压有效值:  $V_7 = I_7 * X_s * 7 = 30 * 26.45 * 7 = 5554.5V$

12 次谐波电压有效值:  $V_{12} = I_{12} * X_s * 12 = 30 * 26.45 * 12 = 9522V$

母线电压总畸变率

$$\delta_u = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_n)^2}}{V_1} = 10.19\%$$

(2) 有  $X_c$ , 无  $XL$  时,  $X_c = -115^2 / 15 = -881.6667 \Omega$   $X_s = 26.45 \Omega$

$X_\Sigma = X_c / n * X_s * n / (X_c / n + X_s * n)$   $n$  为谐波次数

5 次谐波电压有效值:  $V_5 = I_5 * X_\Sigma * 5 = 30 * 529 = 15870V$

7 次谐波电压有效值:  $V_7 = I_7 * X_\Sigma * 7 = 30 * 393.9362 = 11818V$

12 次谐波电压有效值:  $V_{12} = I_{12} * X_\Sigma * 12 = 30 * 95.6024 = 2868.1V$

母线电压总畸变率

$$\delta_u = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_n)^2}}{V_1} = 17.39\%$$

(3) 有  $X_c$ , 有  $XL$  时,  $X_c = -115^2/15 = -881.6667 \Omega$   $XL = 0.04 * X_c$

$$X\Sigma = (X_c/n - 0.04 X_c * n) * X_s * n / (X_c/n - 0.04 X_c * n + X_s * n) \quad n \text{ 为谐波次数}$$

$$5 \text{ 次谐波电压有效值: } V_5 = I_5 * X\Sigma 5 = 30 * 0 = 0 \text{ V}$$

$$7 \text{ 次谐波电压有效值: } V_7 = I_7 * X\Sigma 7 = 30 * 73.1457 = 2194.4 \text{ V}$$

$$12 \text{ 次谐波电压有效值: } V_{12} = I_{12} * X\Sigma 12 = 30 * 166.3903 = 4991.7 \text{ V}$$

母线电压总畸变率

$$\delta_u = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_n)^2}}{V_1} = 4.74\%$$

5 推导, 对于同步发电机, 下述关系成立:

$$T'_d = T'_{d0} \frac{x'_d}{x_d}$$

解: 请参考电力系统分析课程《同步发电机机端三相短路分析》一节。

$$\dot{x}_d = x_{x_{dl}} + 1 \left( \frac{1}{x_{ad}} + \frac{1}{x_{fl}} \right) = x_d - x_{ad} + \frac{x_{ad}x_{fl}}{x_f} = x_d - \frac{x_{ad}x_f - x_{ad}x_{fl}}{x_f} = x_d - \frac{x_{ad}^2}{x_f}$$

$$T'_d = \frac{\dot{x}_f}{r_f} = \left( x_f - \frac{x_{ad}^2}{x_d} \right) \dot{x}_f = \frac{x_f}{r_f x_d} \left( x_d - \frac{x_{ad}^2}{x_f} \right) = \frac{T'_{d0}}{x_d} x_d$$

# 2000 年考题

- 1、设 100MW 的发电机调速系统调整系数为  $K=0.05$ , 当系统频率从 50Hz 降到 49Hz 时, 其机械功率变化为多少?

解:

$$\delta = \frac{\Delta f^*}{\Delta P^*} = \frac{1|50}{\Delta P |100} = 0.05 \quad \Delta P = 40MW$$

- 2、设系统的功率频率调节系数为 0.05, 则当系统出现 10%过负荷时, 频率为多少?

解:

$$\delta = \frac{\Delta f^*}{\Delta P^*} = \frac{\Delta f |50}{0.1} = 0.05 \quad \Delta f = 0.25Hz \quad f = 49.75Hz$$

- 3、已知同步发电机参数为:  $X_d=1.0$ ,  $X_q=0.6$ ,  $X'd=0.3$ ,  $\cos\phi=0.8$ , 当发电机满载运行时, 求 q 轴电势  $E_q$ 。

解: 设  $U^i = 1\angle 0^\circ$   $I^i = 1\angle -36.9^\circ$

$$E_Q^i = U^i + j I^i X_q = 1.44\angle 19.4^\circ$$

$$I_d = \sin(20.9^\circ + 19.4^\circ) = 0.85$$

$$E_q = E_Q + I_d (x_d - x_q) = 1.77$$

- 4、已知同步发电机参数为:  $X_d=1.0$ ,  $X_q=0.6$ ,  $X'd=0.35$ ,  $X''d=0.2$ ,  $q$  轴无阻尼绕组。发电机对称稳态运行。空载电势  $E_q^i = 1.5\angle 30^\circ$ , 定子电流  $I^i = 0.5\angle -30^\circ$ 。求机端突然短路时, 瞬变电流  $I_d$  大小。

解:

$$I_d = 0.5 \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \quad I_q = 0.5 \cos 60^\circ = 0.25$$

$$u_q = E_q - I_d x_d = 1.067$$

$$E_q = u_q + I_d x_d = 1.22 \quad I_d = E_q / x_d = 3.49$$

$$E_q'' = u_q + I_d x_d'' = 1.15 \quad I_d'' = E_q'' / x_d'' = 5.75$$

$$I_{d\infty} = E_q / x_d = 1.5$$

5、试求矩阵  $A = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$  的特征根以及特征向量。

解：令  $\det(A - \lambda I) = 0$ ，即

$$\det \begin{bmatrix} -2-\lambda & -4 \\ 5 & 7-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

得  $\lambda = 2, X = (1, -1)^T$        $\lambda = 3, X = (4, -5)^T$

6、计算一个函数的拉普拉斯变换。（实在看不清楚）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606233221232010045>